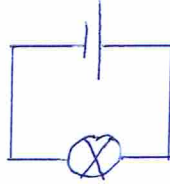



December 9, 2025

## Quiz


- 1) Im folgenden Stromkreis wollt ihr die Spannung messen, die über der Batterie abfällt. Zeichnet die richtige Schaltung für das Voltmeter ein.



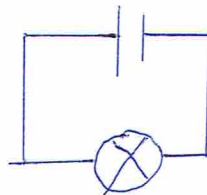
- 2) Im folgenden Stromkreis wollt ihr den Strom messen, der durch das Lämplein fließt. Zeichnet die richtige Schaltung für das Amperemeter ein. *(Ihr werdet etwas ausstreichen müssen.)*



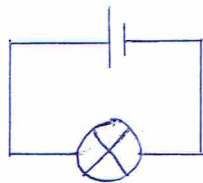- 3) Im folgenden Stromkreis wollt ihr Strom und Spannung messen. Zeichnet die richtige schaltung für Volt- und Amperemeter ein.



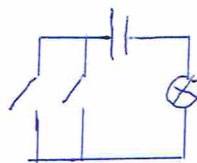- 4) Zeichnet im folgenden Schaltplan alle notwendigen Gnubbel ein.



- 5) Welche Spannung zeigt das Voltmeter an, wenn alle 3 Batterien eine Spannung von 7 V haben?

