

Quiz

- 1) Zeichnet einen Stromkreis mit einem Lämpchen und 2 Schaltern. Wenn einer der beiden Schalter (oder beide) eingeschaltet sind, so brennt das Lämpchen.
 - 2) Zeichnet einen Stromkreis mit einem Lämpchen und 2 Schaltern. Wenn beid Schalter eingeschaltet sind, so brennt das Lämpchen. Wenn nur einer eingeschaltet ist, brennt das Lämpchen nicht.
 - 3) Zeichnet den Stromkreis, mit dem wir gestern experimentiert haben, um den Kurzschluss zu untersuchen.