
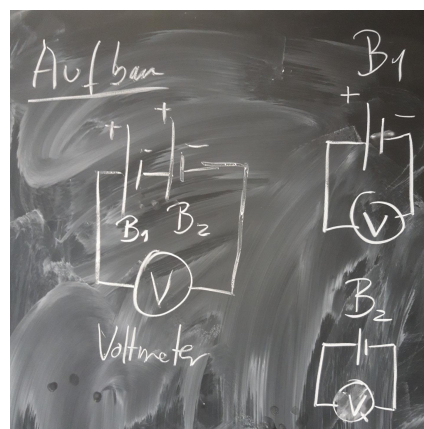


Elektrizität

Versuch: Batterien in Reihe, Teil 1

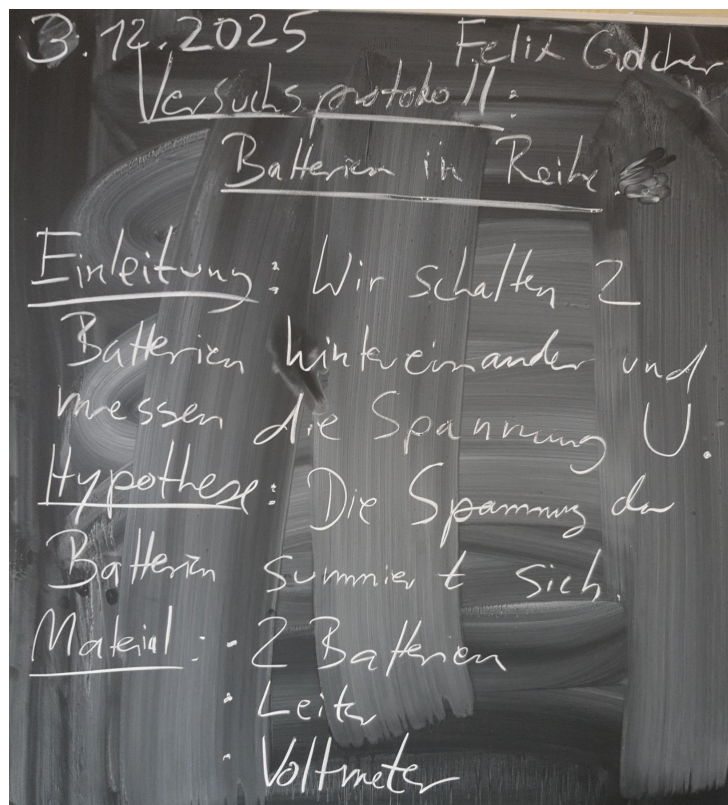

Die Beobachtungen bestanden also in 3 Spannungswerten, wobei sich die Spannungen der Einzelbatterien zur Gesamtspannung addieren sollten.